

Technische Informatik

4 – Prozessor Einzeltaktimplementierung


© Lothar Thiele

Computer Engineering and Networks Laboratory



Vorgehensweise

Prinzipieller Aufbau

 

Datenpfad:

- Verarbeitung und Transport von Instruktionen und Daten.
- Datenpfad muss alle Operationen und Datentransporte unterstützen.
- Viele Optionen sind möglich, z.B. Trennung von Instruktions- und Datenverarbeitung, Fließbandverarbeitung (Pipelining), parallele arithmetische Einheiten,

Kontrollpfad:


- Verarbeitung und Transport von Steuerungsdaten.
- Viele Optionen möglich, z.B. rein kombinatorische Steuerung, zustandsbasierte Steuerung, Mikroprogrammsteuerung,

Verfeinerung des Instruktionssatzes

- Instruktionen werden i.a. auf der Hardware *interpretiert*.
- Hier wird *beispielhaft* die Implementierung einiger MIPS-Instruktionen dargestellt, mit unterschiedlichen Implementierungsvarianten:
 - ein Takt pro Instruktion „single cycle“,
 - Fließbandverarbeitung „pipelining“,
 - instruktionsparallele Ausführung.
- Die *Verfeinerung der Instruktionen* zu Operationen, die direkt in der Hardware ausgeführt werden können, basiert auf einer abstrakten Darstellung der jeweils notwendigen Teiloperationen (*Daten/Kontrollflussgraph*).

Instruktionskodierung (Wiederholung)

 - Unter *Instruktionskodierung* versteht man die Umsetzung einer Instruktion in ein Maschinenwort.
- Der MIPS Prozessor benutzt ausschliesslich 32-Bit Kodierungen (alle Instruktionen besitzen eine feste Länge).
- Man unterscheidet die 3 Typen I, J und R:



Instruktionskodierung (Wiederholung)

Abkürzung	Bedeutung
I	immediate (direkt)
J	jump (Sprung)
R	register (Register)
op	6 Bit Kodierung der Operation
rs	5 Bit Kodierung eines Quellenregister
rt	5 Bit Kodierung eines Quellenregisters oder Zielregisters
immediate	16 Bit direkter Wert oder Adressverschiebung
target	26 Bit Sprungadresse
rd	5 Bit Kodierung des Zielregisters
shamt	5 Bit Grösse einer Verschiebung
funct	6 Bit Kodierung der Funktion (Ergänzung des Feldes op)

Die MIPS Teilmenge

▪ *R-Typ Instruktionen:*

add	add rd, rs, rt
subtract	sub rd, rs, rt
AND	and rd, rs, rt
OR	or rd, rs, rt
set less than	slt rd, rs, rt

000000	rs	rt	rd	00000	100000
000000	rs	rt	rd	00000	100010
000000	rs	rt	rd	00000	100100
000000	rs	rt	rd	00000	100101
000000	rs	rt	rd	00000	101010

▪ *Speicherinstruktionen*

load word	lw rt, imm(rs)
store word	sw rt, imm(rs)

100011	rs	rt	imm
101011	rs	rt	imm

▪ *Verzweigungsinstruktionen*

branch on equal	beq rs, rt, imm
jump	j target

000100	rs	rt	imm
000010	target		


Petri-Netze

Petri-Netz

Wir werden die Verfeinerung der Instruktionen mit Petri-Netzen darstellen. Petri-Netze sind eine Standard-Notation zur Darstellung von parallelen und verteilten Operationen.

Statische Repräsentation:

 - Petri-Netze bestehen aus *Stellen* und *Transitionen*, die durch Kanten miteinander verbunden sind.
- Ein Petri-Netz Graph muss bipartit sein, d.h. keine Stellen dürfen direkt miteinander verbunden sein, das gleiche gilt auch für Transitionen.




Petri-Netz

Dynamische Repräsentation

- Den *Stellen* sind *Marken* (Token) zugeordnet. Sie beschreiben den derzeitigen Zustand in der Abfolge der Operationen.
- *Marken* werden über Transitionen nach bestimmten Regeln “transportiert”:
 - Eine Transition ist “*aktiviert*”, falls (a) die der Transition zugeordnete Bedingung erfüllt ist und (b) in *jeder* Eingangsstelle mindestens eine Marke liegt.
 - Eine aktivierte Transition kann “*feuern*”. Dabei wird aus *jeder* Eingangsstelle eine Marke entfernt und *jeder* Ausgangsstelle eine Marke zugefügt. Die der Transition zugeordnete Operation wird ausgeführt.

Petri-Netz

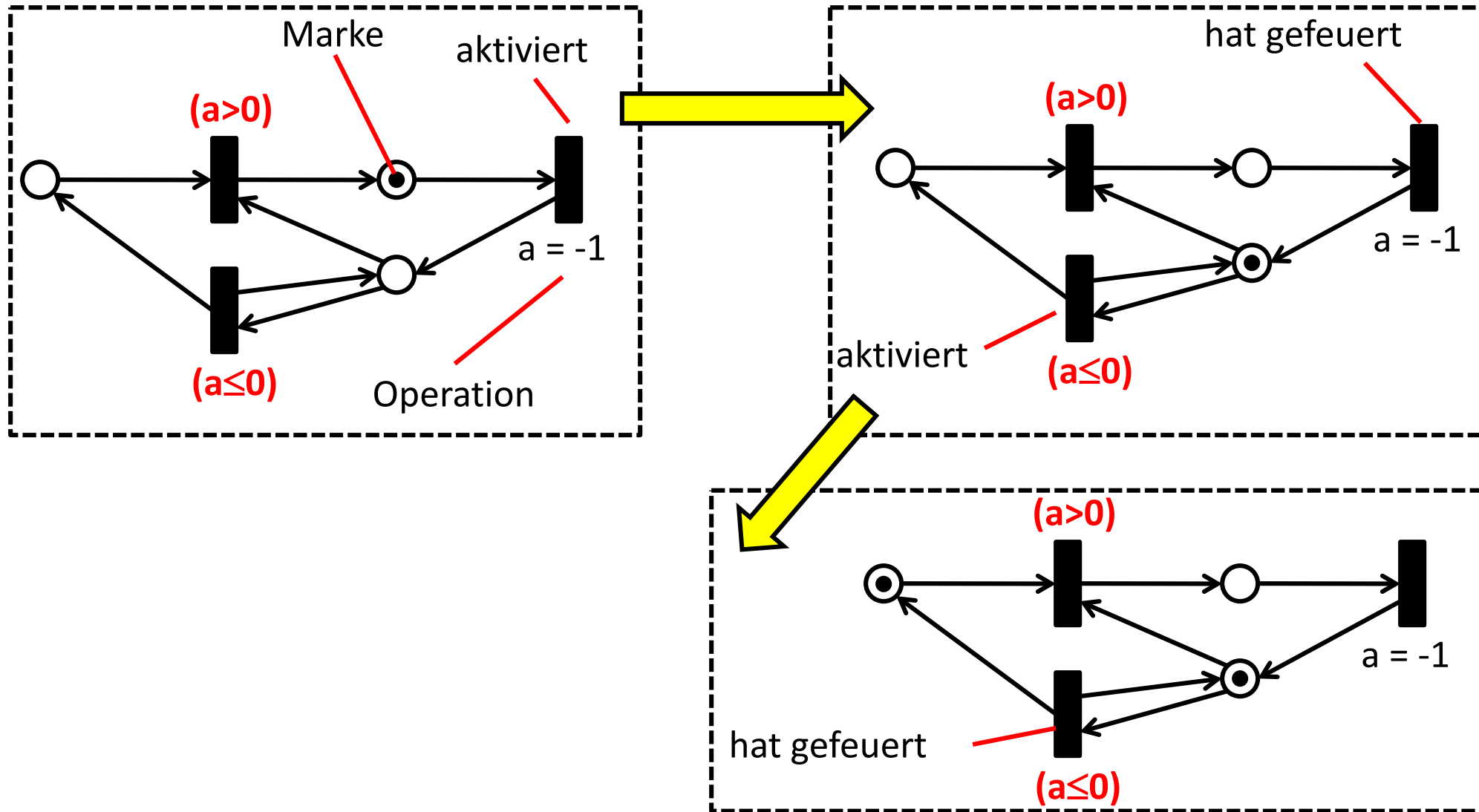


Modellierung der Instruktionen

Elementaroperationen


Der Prozessor stellt die folgenden Elementaroperationen und Variablen zur Verfügung:

- *Zwischenvariablen* zum Speichern von 32 Bit Daten und Instruktionen: A , B , $ALUOut$, $Target$, PC (program counter), NPC (next program counter), IR (instruction register)
- *Interne Register* des Prozessors: $Reg[i]$, $0 \leq i \leq 31$
- *Hauptspeicher* an der Adresse i : $Mem[i]$
- *Verschiebung* eines Wortes um 2 Bit nach links und auffüllen mit '00' :
 $'01110' \ll 2 = '0111000'$
- *Aneinanderhängen* von Bits: $'001' \langle \rangle '110' = '001110'$
- *Erweiterung* eines Halbwortes auf ein Wort mit/ohne Vorzeichenerweiterung: $SignExt()$, $ZeroExt()$
- *Arithmetische Operation* $ALU(a, b, op)$, wobei a und b die Argumente sind und $op \in \{ 'add', 'subtract', 'AND', 'OR', 'setOnLessThan' \}$:

$(a < b) ? 1 : 0$



Beispiel: R-Instruktion

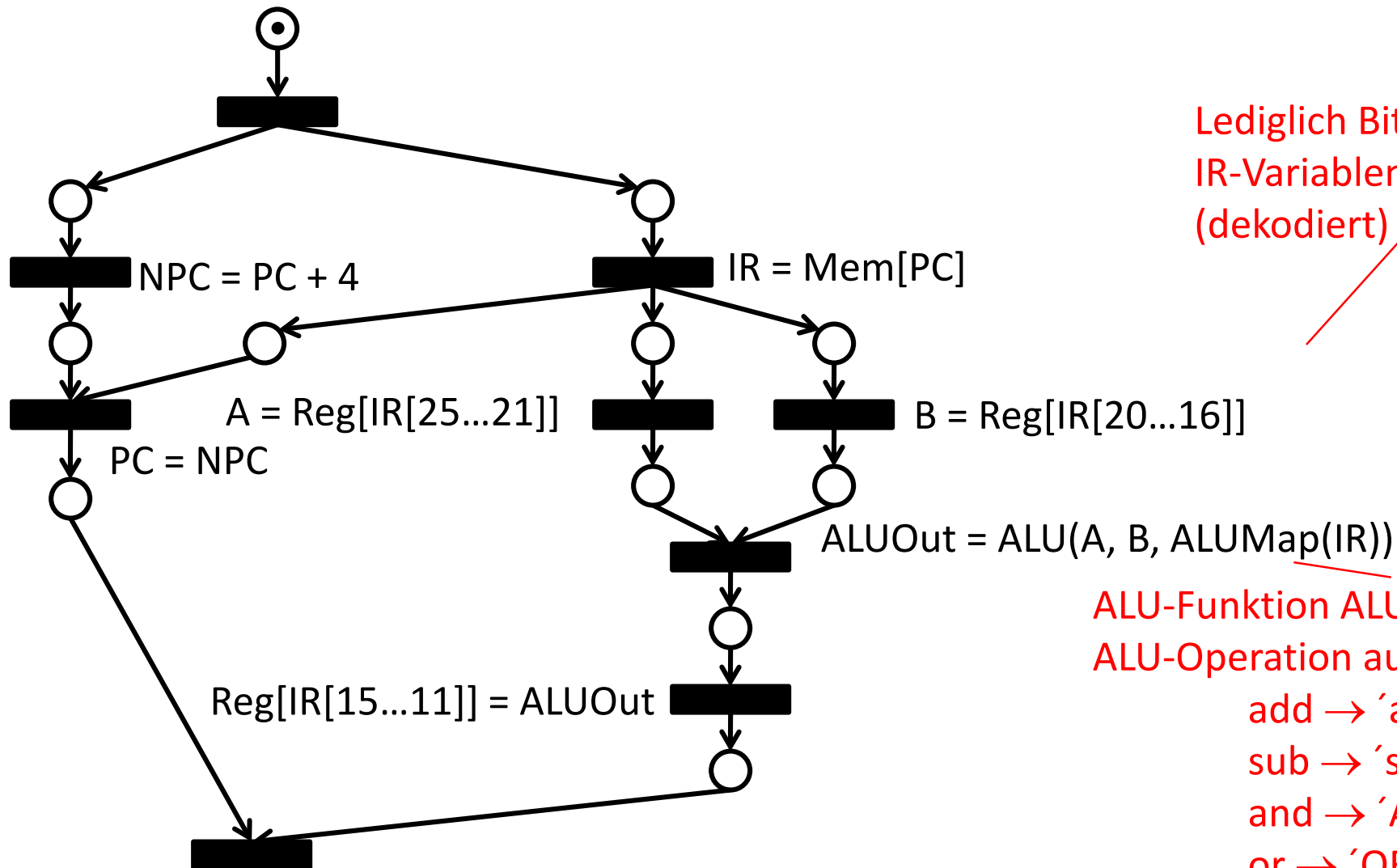

Lediglich Bits 16...20 der IR-Variablen werden verwendet (dekodiert)

ALU-Funktion $ALUMap$ (IR) bestimmt ALU-Operation aus einer R-Instruktion:

add \rightarrow 'add'


sub \rightarrow 'subtract'

and \rightarrow 'AND'


or \rightarrow 'OR'

slt \rightarrow 'setOnLessThan'


Beispiel: beq-Instruktion

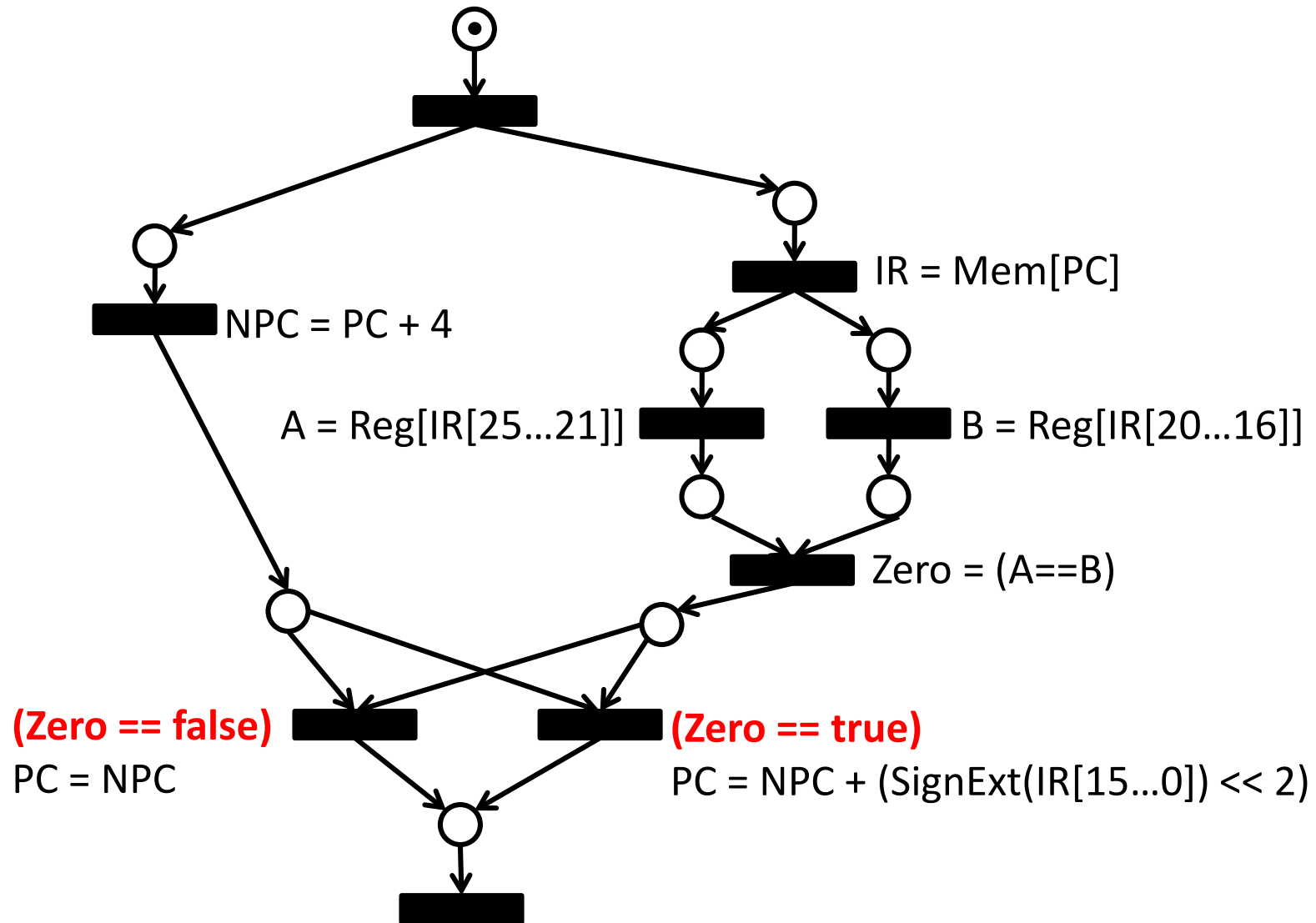


Beispiel: j-Instruktion

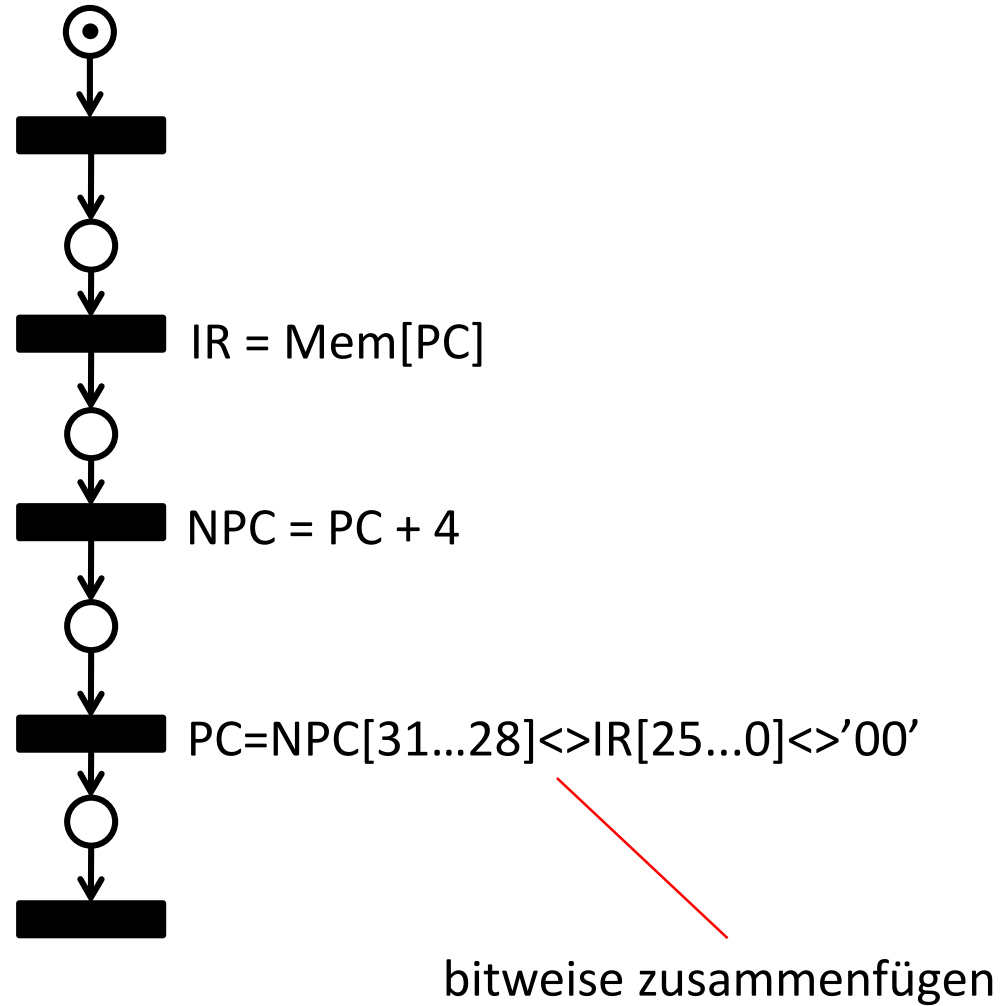

Beispiel: lw-Instruktion

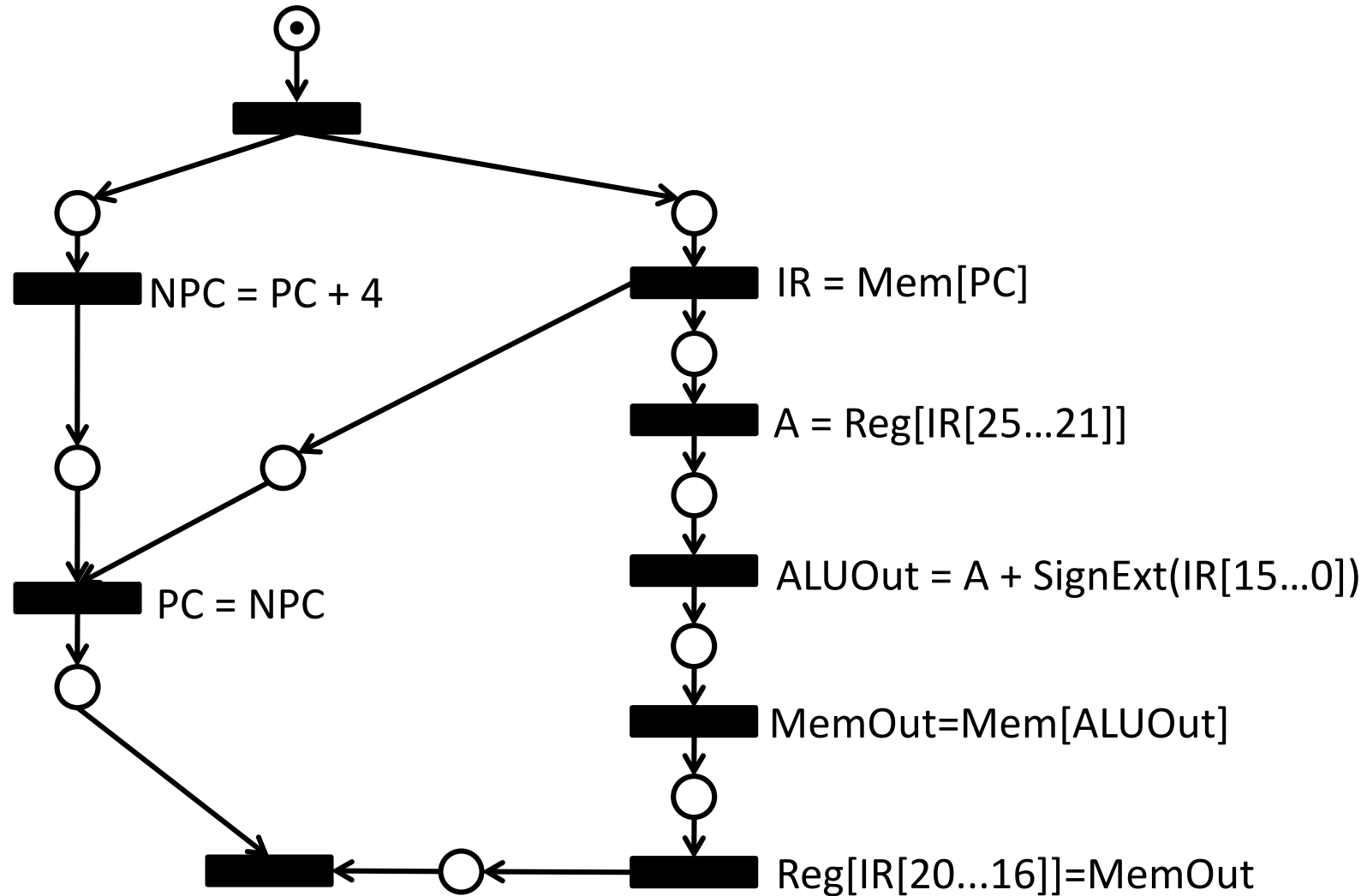

Beispiel: sw-Instruktion

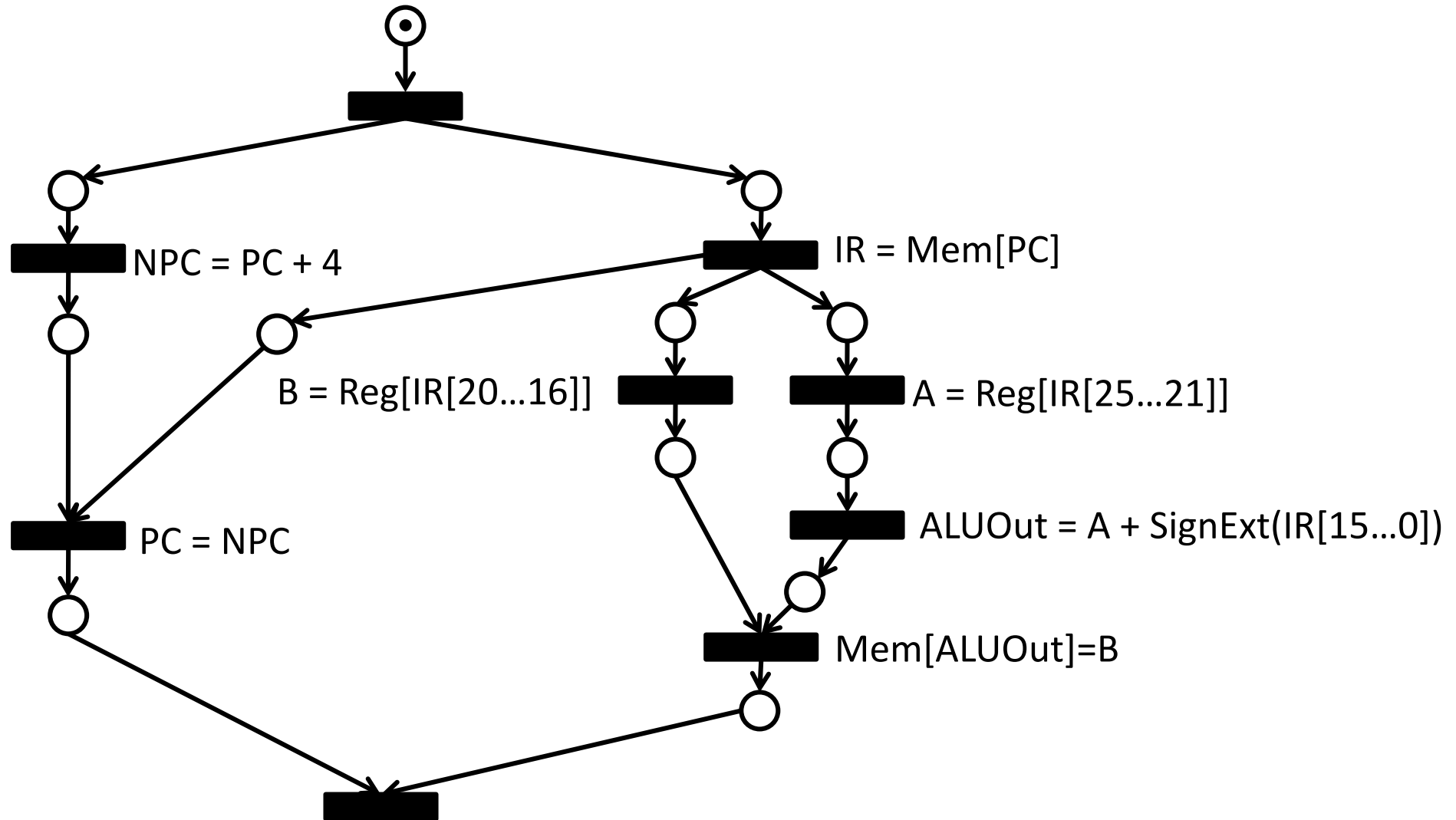


Modellierung der MIPS Teilmenge


Vereinigter Kontrollflussgraph:

- Zusammenfügen aller Instruktionen der MIPS Teilmenge.
- Verschiebung von Operationen zur Vereinfachung der Steuerung.
- Definition einer weiteren Zwischenvariablen '*Target*'.
- Verbindung der ersten und letzten Transition zur zyklischen Abarbeitung.
- $Op[IR] \in \{ 'R', 'lw', 'sw', 'beq', 'j' \}$ gibt den Typ der Instruktion an und wird aus $IR[31..26]$ bestimmt.

MIPS Verfeinerung (ohne j-Instruktion)

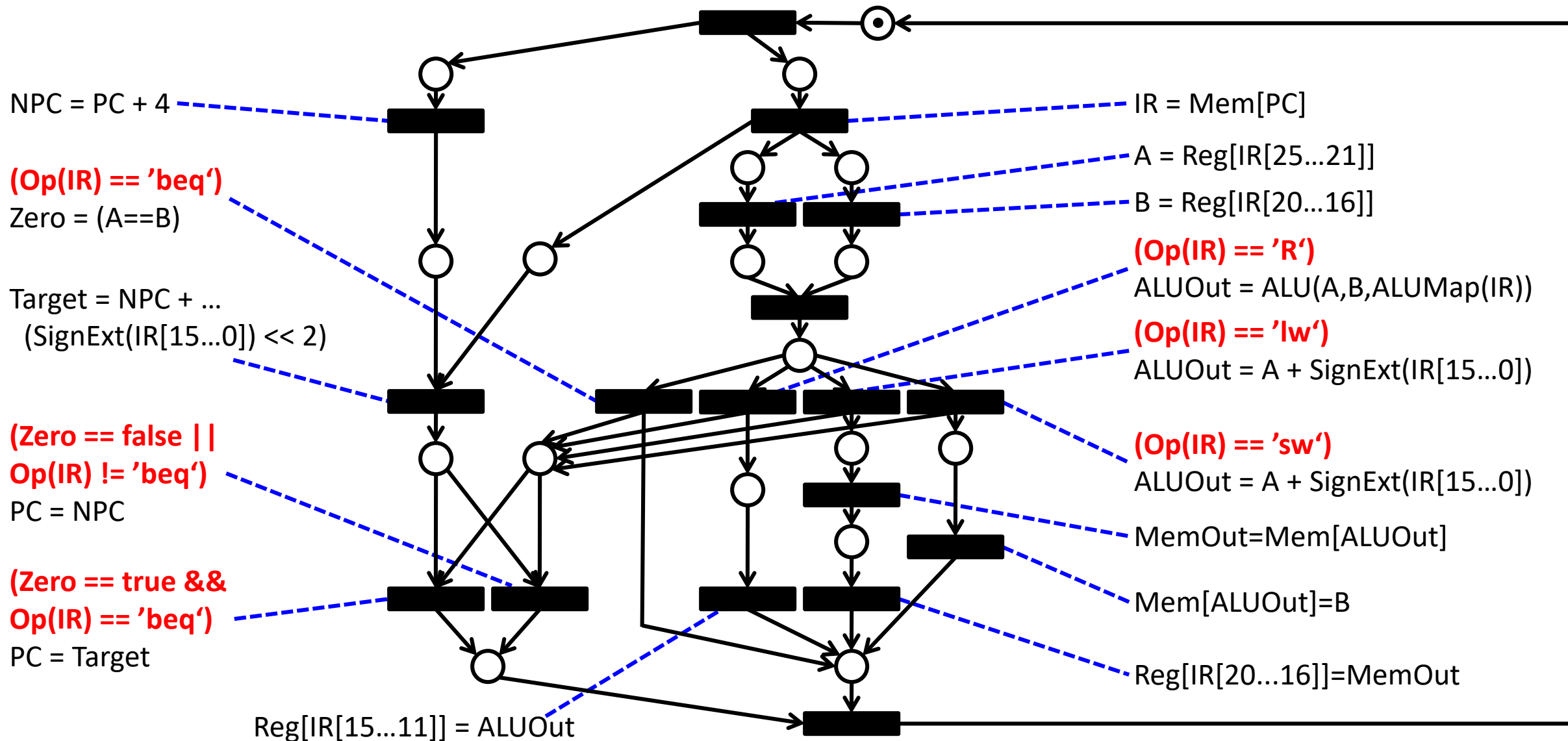


Prinzipieller Ablauf

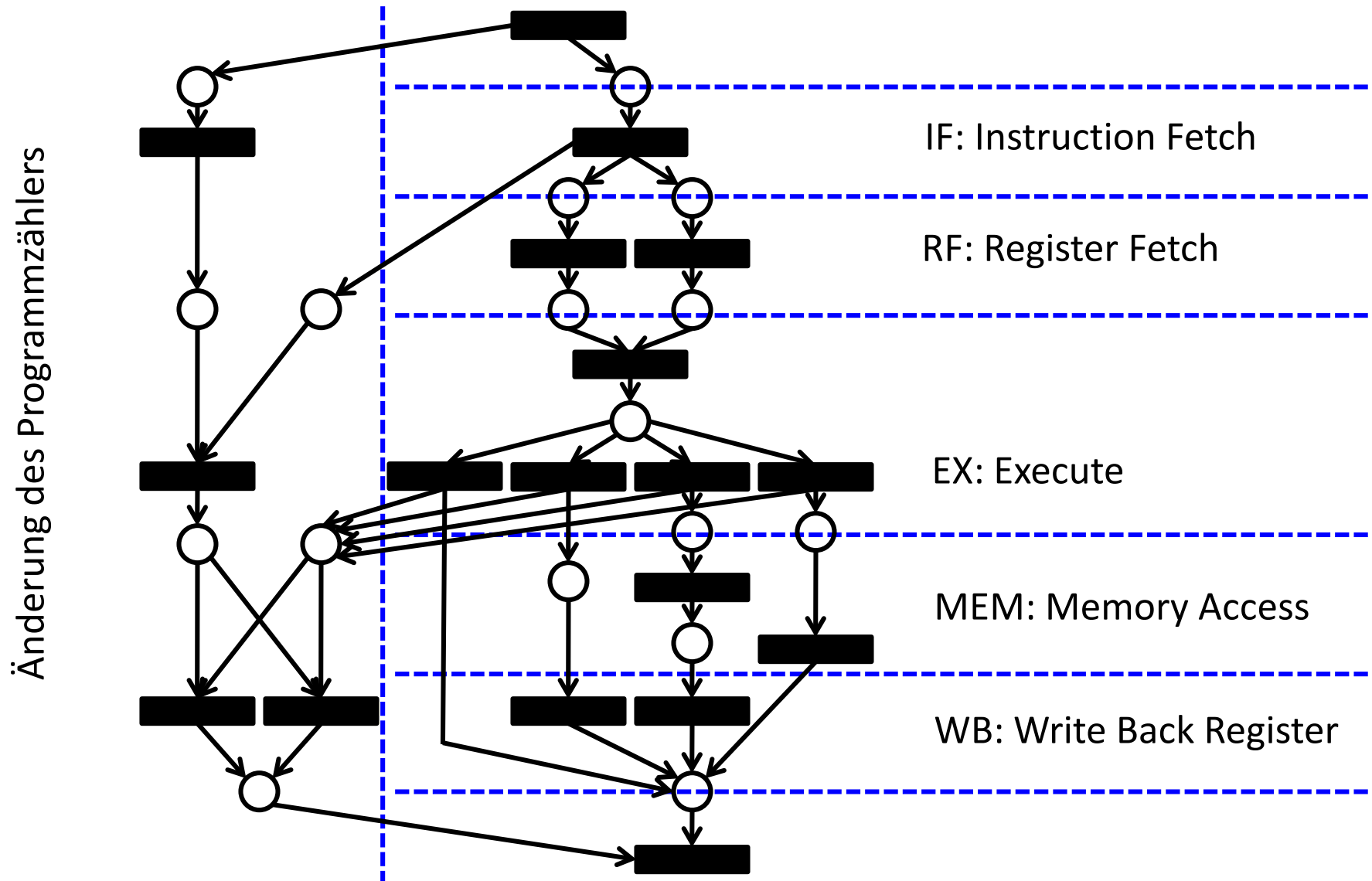

Digitale Implementierung

Einzeltakt-Implementierung

 Alle Teiloperationen werden in einem Takt ausgeführt.




Kombinatorische
Schaltung (keine Register);
implementiert die Struktur
des Petri-Netzes.


Implementiert alle Operationen,
die den Transitionen im Petri-Netz
zugeordnet sind.

Synchroner Schaltungsentwurf


Register

 

 
Taktsignal wird in den folgenden Darstellungen oft weggelassen.



 Zur steigenden Taktflanke wird der Wert an D auf den Ausgang Q übertragen.




Übertragung, falls Write == 1

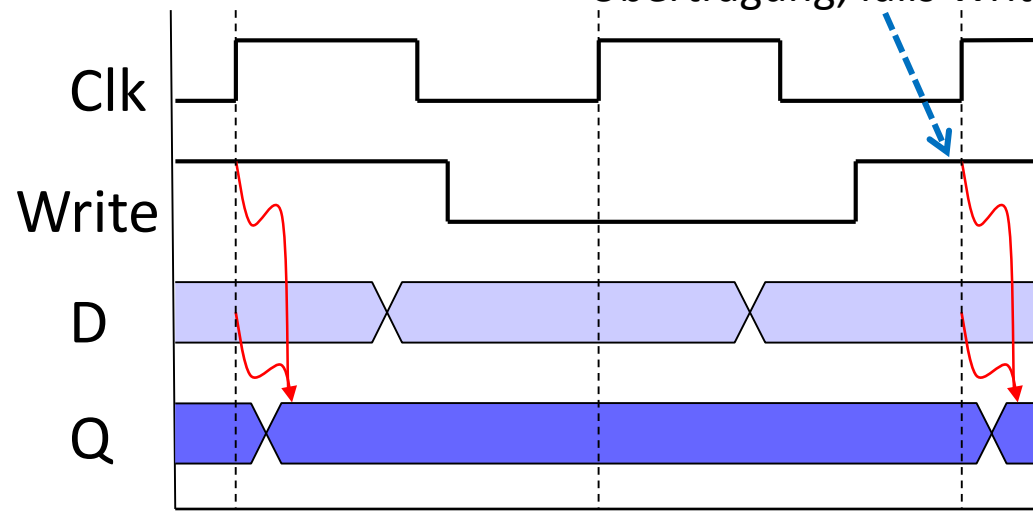

Synchroner Schaltungsentwurf


Einzeltaktssystem

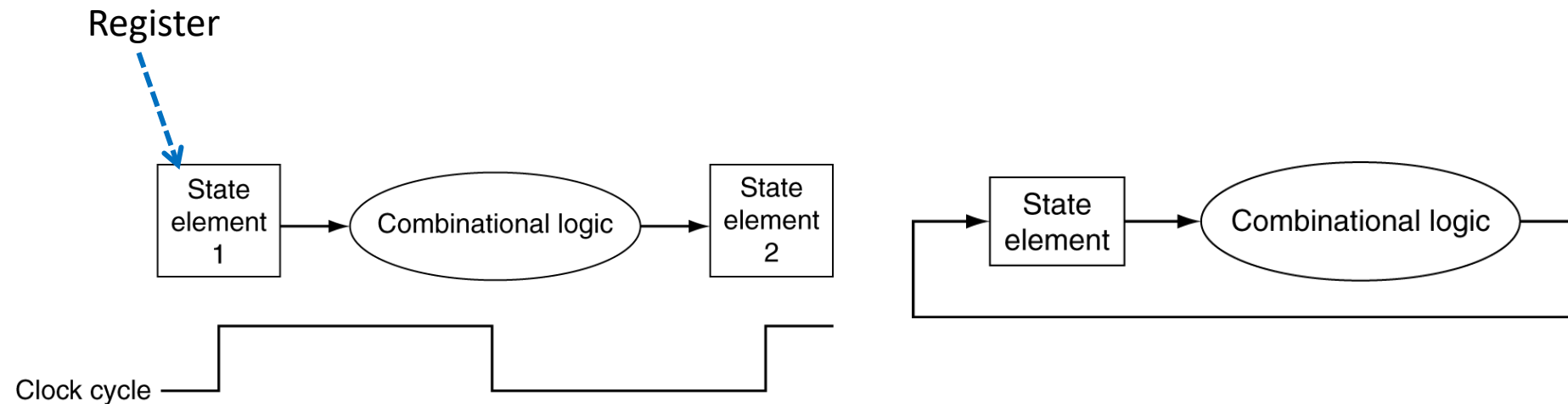- Kombinatorische Logik verarbeitet Daten zwischen den aktiven Taktflanken.
- Die längste Verzögerungszeit zwischen Registerausgängen und Registereingängen bestimmt die minimale Taktperiode.




Synchroner Schaltungsentwurf

Bestimmung der minimalen Taktperiode:

 

Synchroner Schaltungsentwurf


Bestimmung der minimalen Taktperiode:

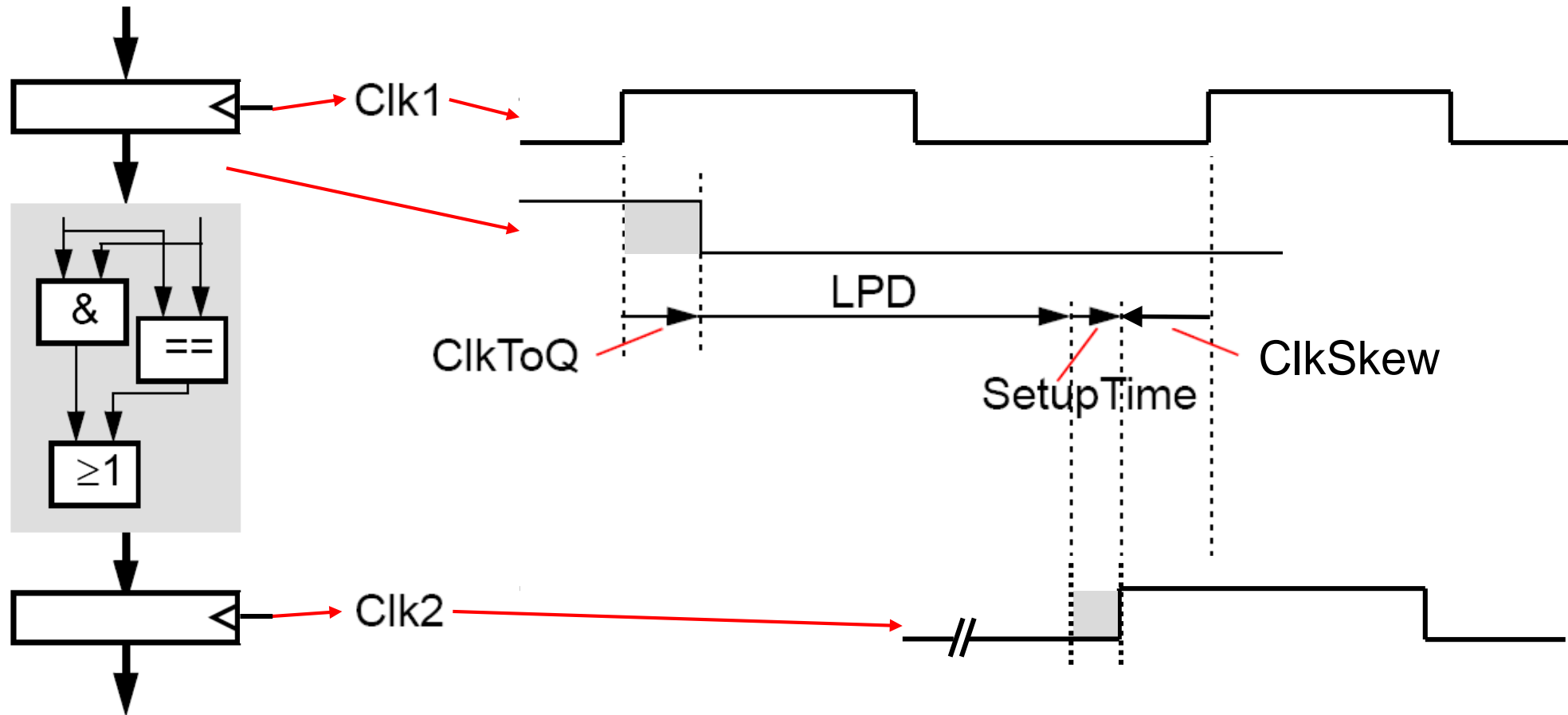

$$ClkPeriod \geq ClkToQ + LPD + SetupTime - ClkSkew$$

Synchroner Schaltungsentwurf


Bestimmung der minimalen Taktperiode:

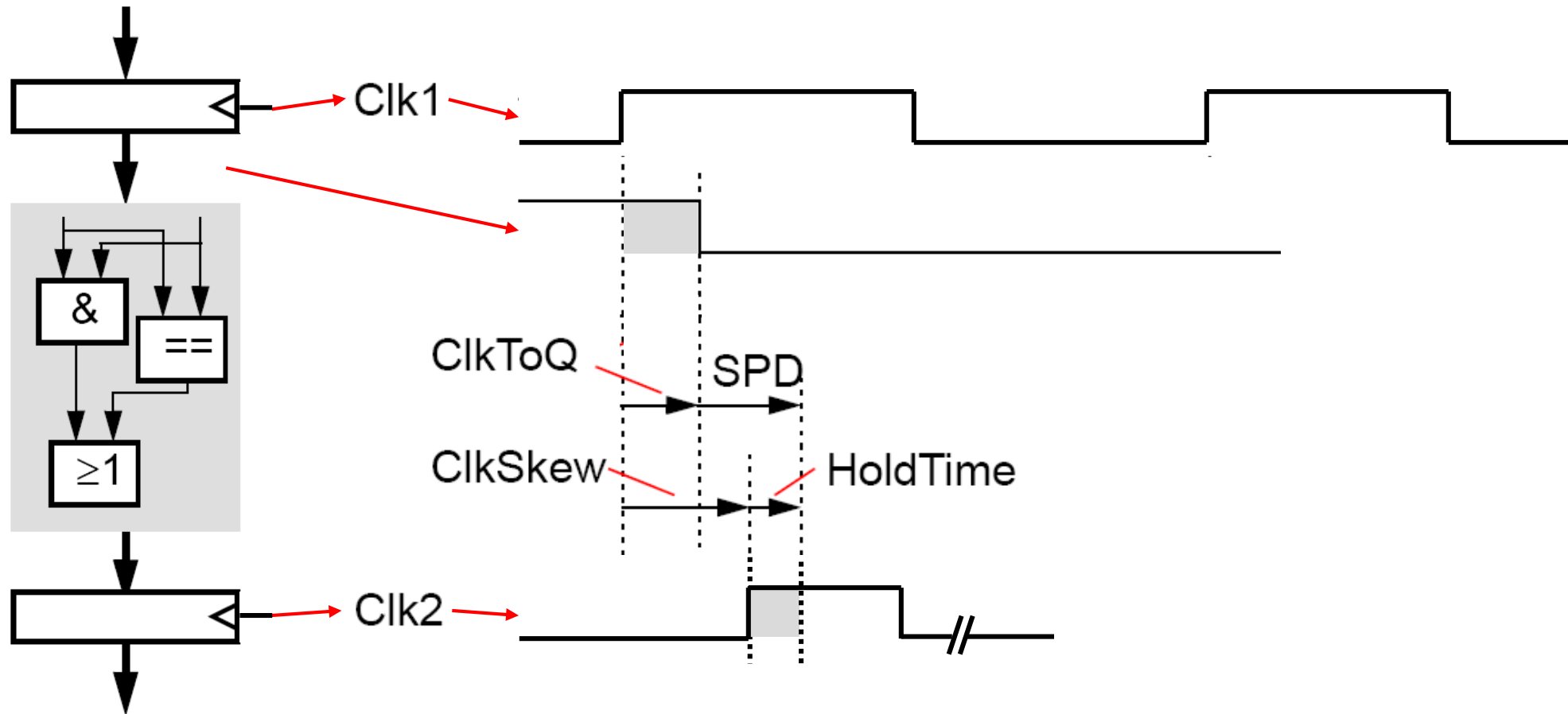

$$ClkToQ + SPD \geq ClkSkew + HoldTime$$

Synchroner Schaltungsentwurf

Bestimmung der minimalen Taktperiode:

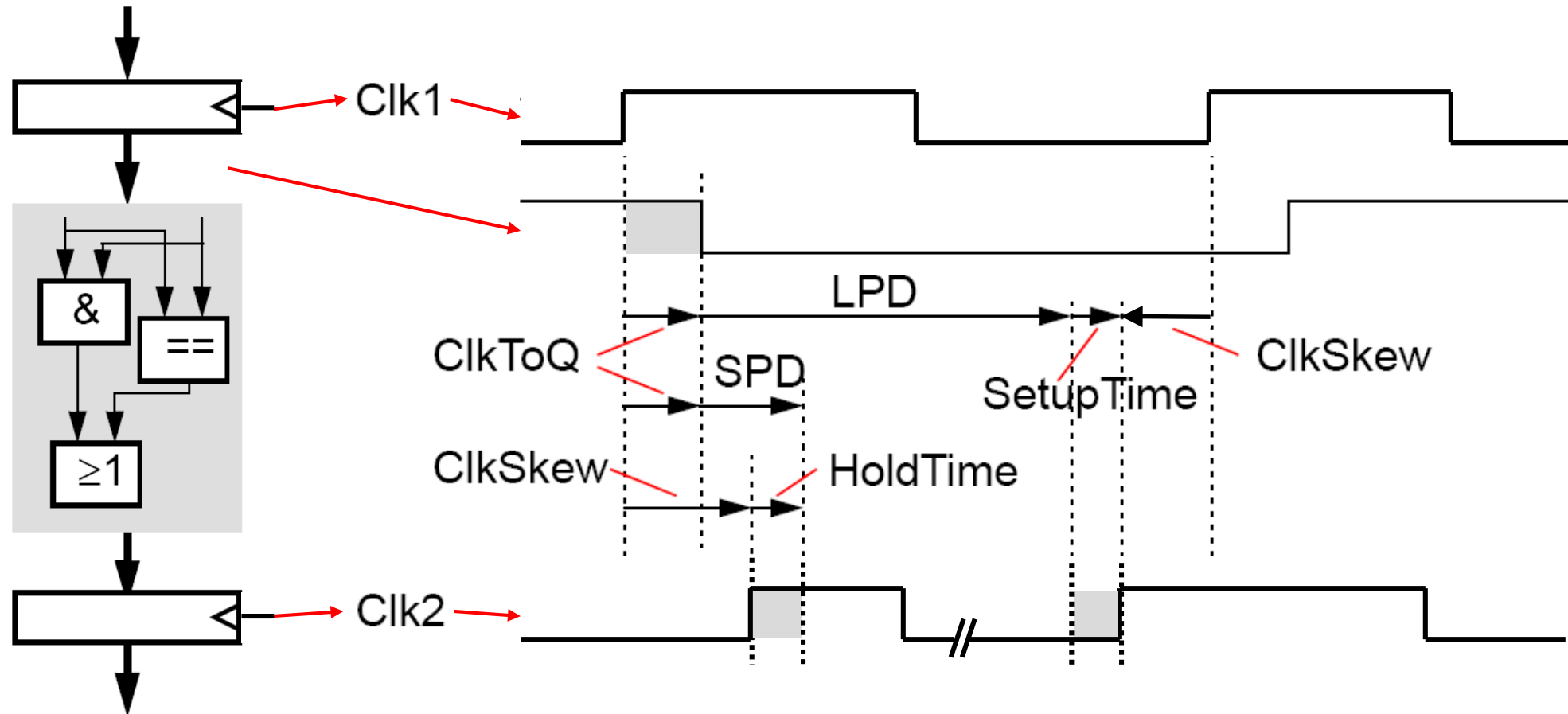

$$ClkToQ + SPD \geq ClkSkew + HoldTime$$

$$ClkPeriod \geq ClkToQ + LPD + SetupTime - ClkSkew$$

Synchroner Schaltungsentwurf


Bezeichnungen im Zeitablauf:

- *ClktoQ*: Verzögerung zwischen aktiver Taktflanke und gültigem Registerausgangssignal
- *ClkSkew*: Betrag der zeitlichen Verschiebung des Taktsignals zwischen Registern
- *ClkPeriod*: Periode des Taktsignals
- *SetupTime, HoldTime*: Zeitintervalle vor bzw. nach der aktiven Taktflanke, in denen das Eingangssignal eines Registers gültig sein muss
- *SPD, LPD*: Kürzeste bzw. längste Verzögerungszeit zwischen Ausgang und Eingang von Registern über kombinatorische Komponenten

Anwendung auf Bus

Ein *Bus* ist eine *gemeinsam genutzte* Kommunikationsverbindung, z.B. zur Verbindung von Prozessor, Speicher und Ein- und Ausgabeeinheiten.

Beispiel eines synchronen Busses:

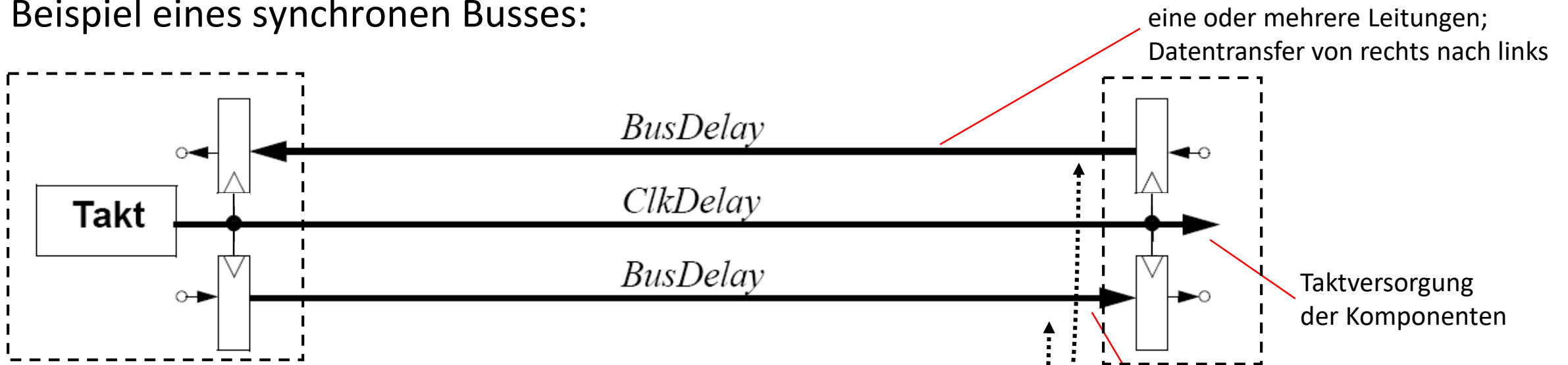


$$ClkToQ + \text{BusDelay} - HoldTime \geq ClkDelay$$

$$ClkToQ + \text{BusDelay} + SetupTime - ClkPeriod \leq ClkDelay$$

$$HoldTime - ClkToQ - \text{BusDelay} \leq ClkDelay$$


$$ClkPeriod - ClkToQ - \text{BusDelay} - SetupTime \geq ClkDelay$$

Komponenten im Datenpfad

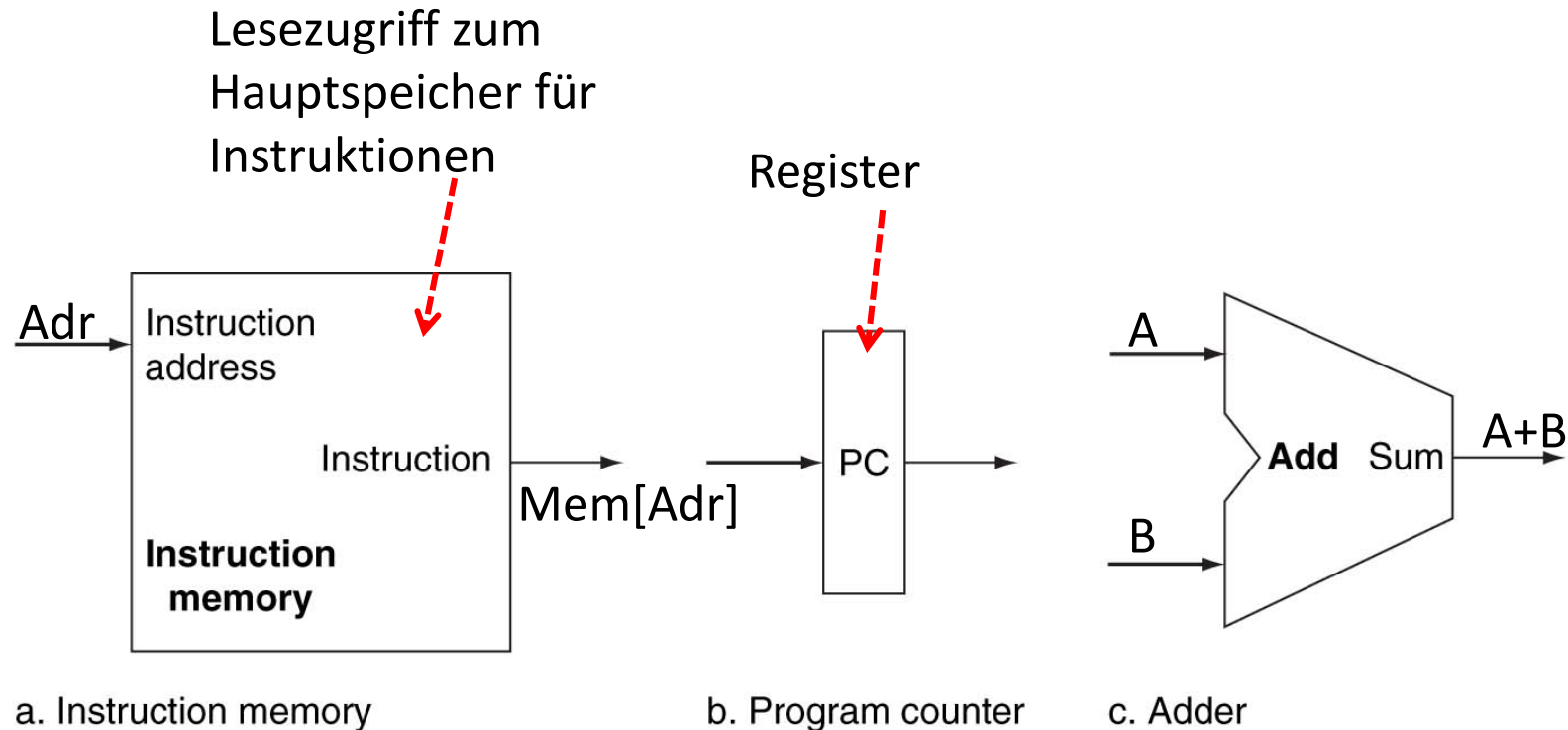

- Alle Verbindungen haben eine Breite von 32 Bit (Wortbreite) wenn nicht anders angegeben.
- Instruktionsspeicher und Addierer sind als kombinatorische Schaltungen modelliert.


Komponenten im Datenpfad

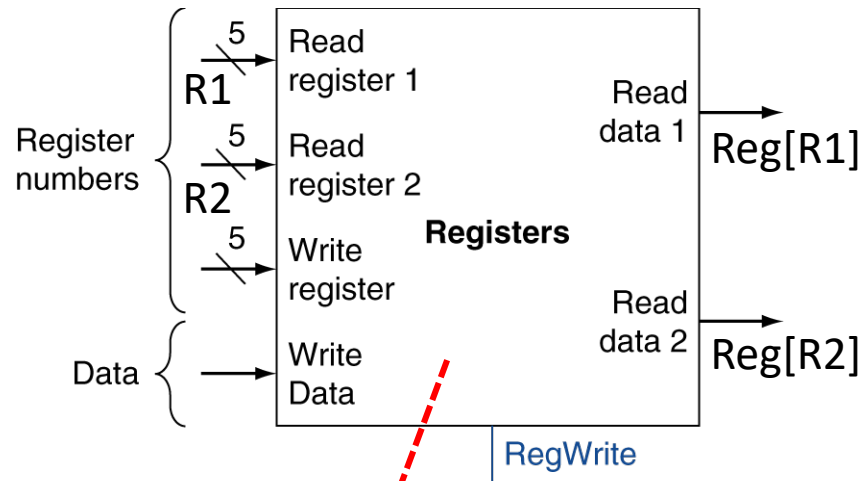

 a. Registers

Registerfeld:

kombinatorisches Lesen,
getaktetes Schreiben




b. Multiplexer

Multiplexer:


Auch mehr als 2 Eingänge
möglich; dann erfolgt eine
Binärkodierung des
ausgewählten Eingangs.

Komponenten im Datenpfad

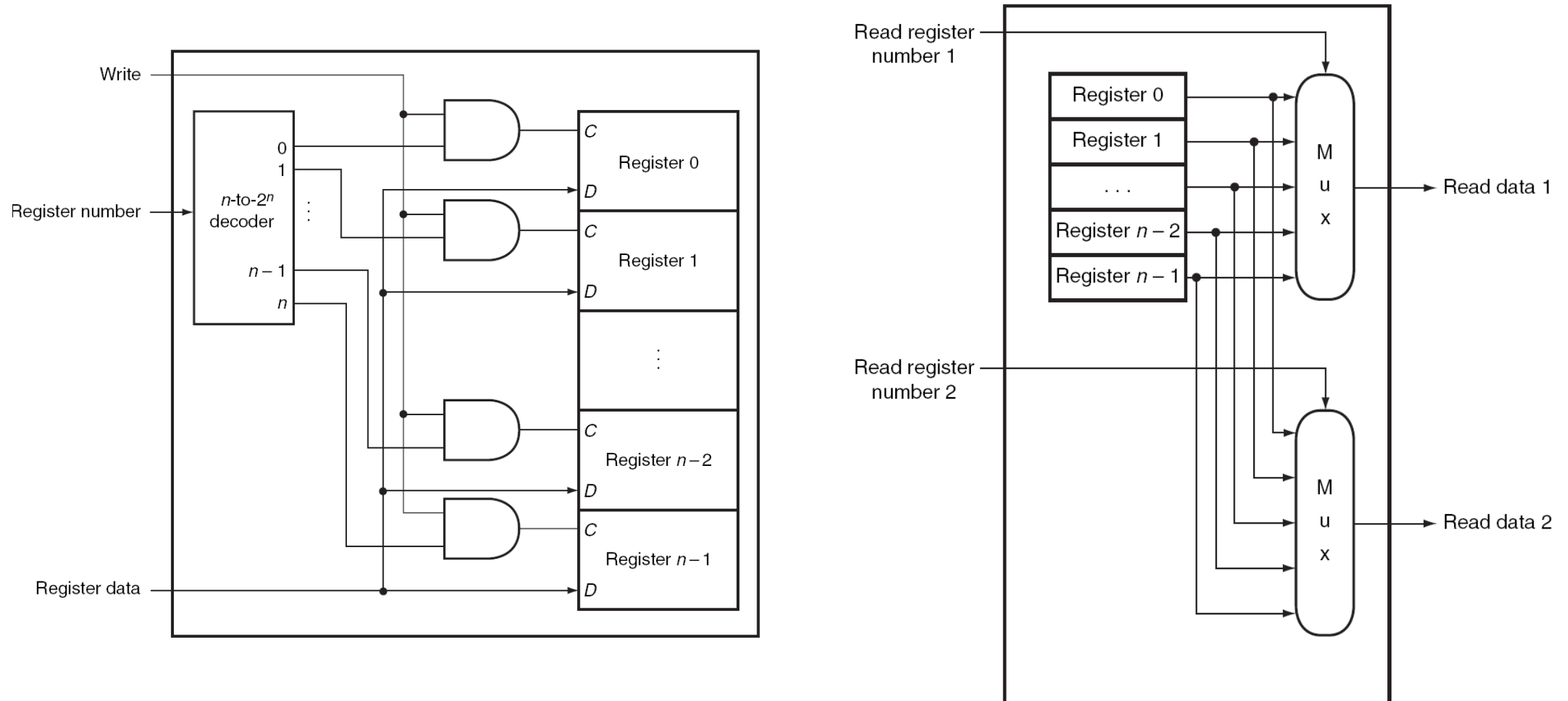
Detaillierte Schaltung des Registerfeldes:




Komponenten im Datenpfad

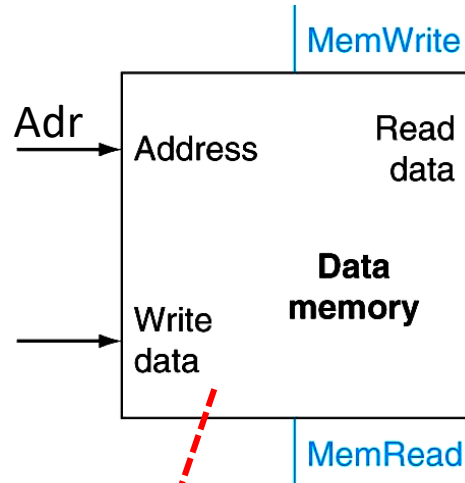

a. Data memory unit

 

b. Sign extension unit

 


c. Shift

Hauptspeicher:

kombinatorisches Lesen falls MemRead==1,
getaktetes Schreiben falls MemWrite==1

Komponenten im Datenpfad


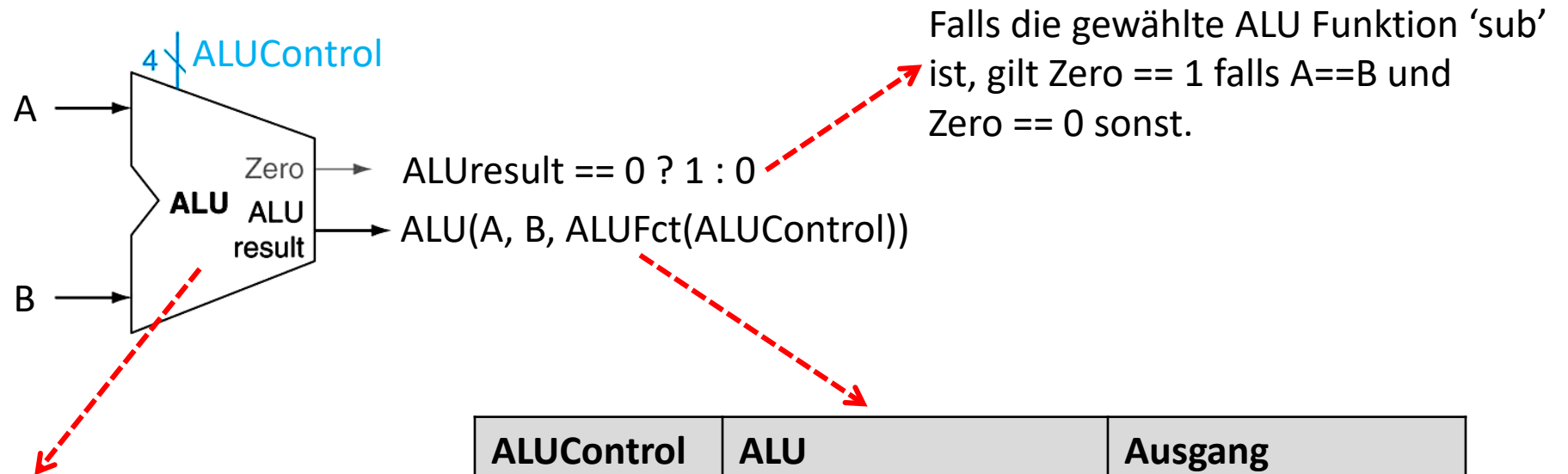


ALU:
Arithmetisch Logische Einheit


ALUControl Eingang	ALU Funktion	Ausgang
0010	'add'	A+B
0110	'sub'	A-B
0000	'AND'	A & B (bitweise)
0001	'OR'	A B (bitweise)
0111	'setOnLessThan'	A<B ? 1 : 0

Konstruktion des Datenpfades

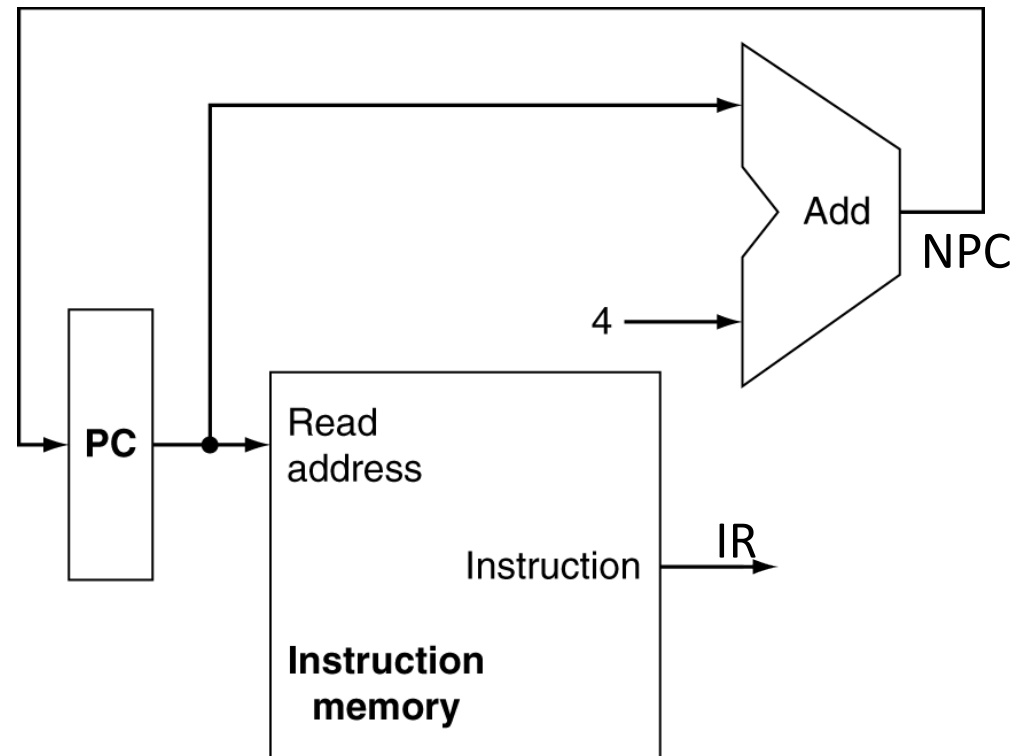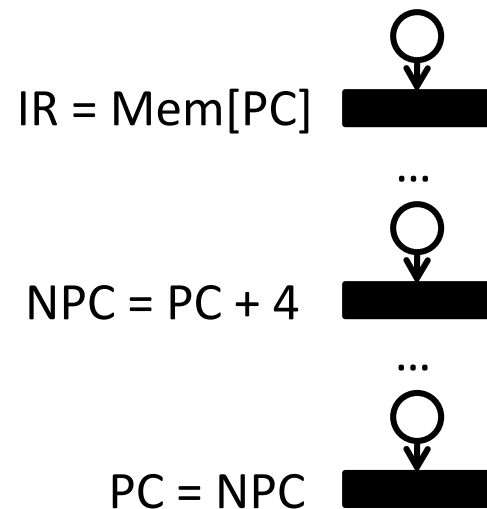
- Schrittweise Erweiterung der Schaltung für jede Operation im Petri-Netz. Signale entsprechen den Variablen.
- Einfügen von Multiplexern beim Zusammenlegen von Signalen.
- *Beispiel:* Instruktion-Fetch (IF)



Einzeltakt-Datenpfad

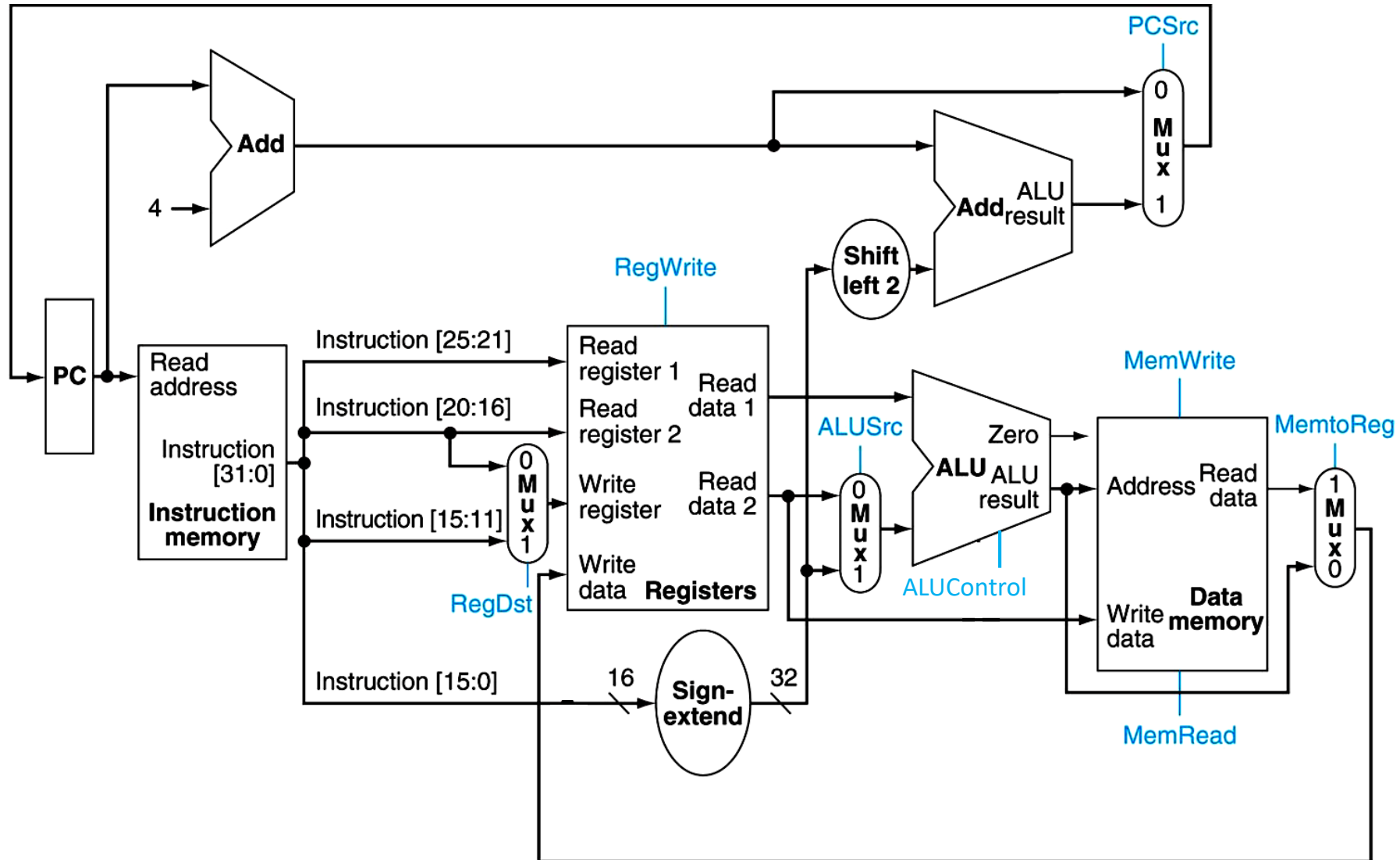


Einzeltakt-Datenpfad

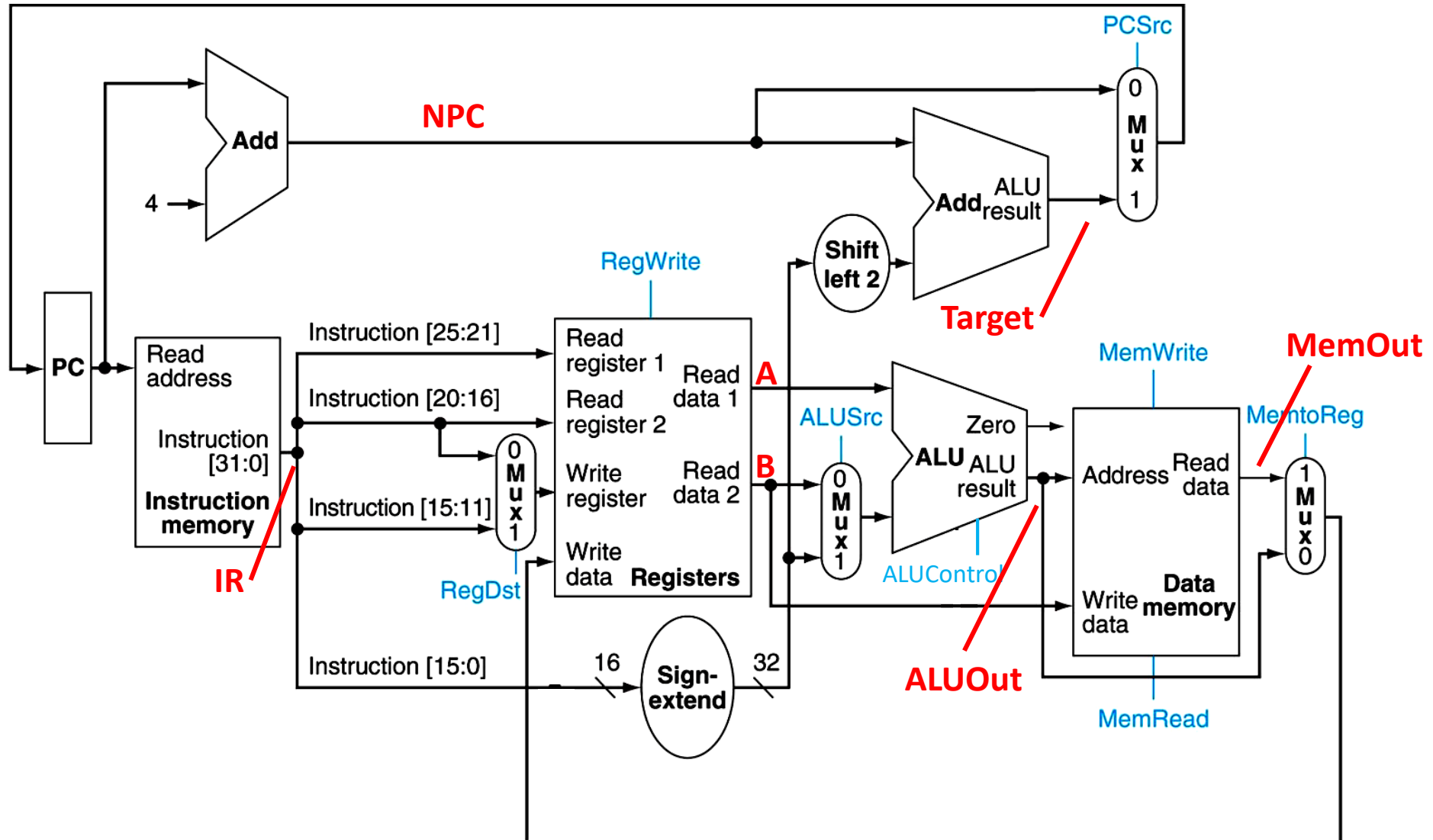

Kontrollpfad

- Der Kontrollpfad bildet die Struktur des Petri-Netzes ab. Er ist dafür verantwortlich, dass der Datenpfad die korrekten Operationen ausführt.
- Bei der Einzeltakt-Implementierung ist der Kontrollpfad zustandslos.

Blockdiagramm:

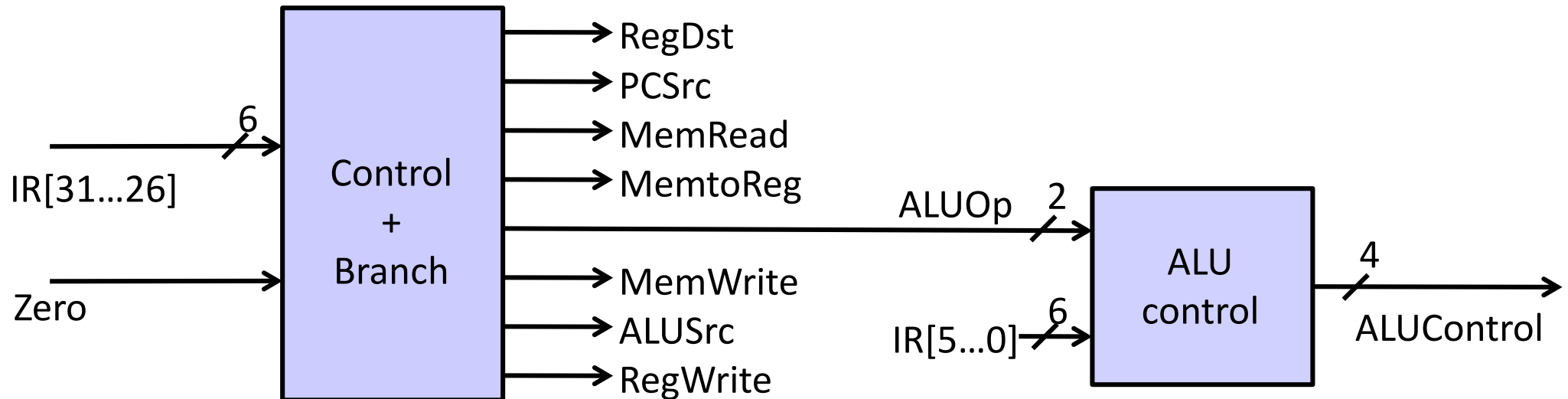

Kontrollpfad

- Der Baustein **Control** bestimmt die Steuerungssignale für den Datenpfad, die Zwischensignale für den Baustein *ALU Control* sowie das Signal „Branch“.
- Das Steuerungssignal „PCSrc“ ergibt sich aus $PCSrc = Branch \ \&\& \ Zero$.

Instruktion	IR[31...26]	RegDst	ALUSrc	Memto-Reg	Reg-Write	Mem-Read	Mem-Write	Branch	ALUOp
R-Typ	000000	1	0	0	1	0	0	0	10
lw	100011	0	1	1	1	1	0	0	00
sw	101011	X	1	X	0	0	1	0	00
beq	000100	X	0	X	0	0	0	1	01

Eingangssignale
Ausgangssignale


Kontrollpfad

- Der Baustein **ALU Control** bestimmt die Steuersignale "ALUControl" für die ALU. Dazu kodiert der Baustein *Control* den Operationscode der Instruktion (IR[31...26]) in das Signal "ALUOp".
- Mit Hilfe des Funktionscodes der Instruktion (IR[5...0]) werden daraus die Steuersignale "ALUControl" generiert:

Instruktion	opcode IR[31...26]	ALUOp	functcode IR[5...0]	ALU Funktion	ALUControl
load word (lw)	100011	00	XXXXXX	'add'	0010
store word (sw)	101011	00	XXXXXX	'add'	0010
branch equal (beq)	000100	01	XXXXXX	'subtract'	0110
add (add)	000000	10	100000	'add'	0010
subtract (sub)			100010	'subtract'	0110
and (and)			100100	'AND'	0000
or (or)			100101	'OR'	0001
set-on-less-than (slt)			101010	'setOnLessThan'	0111

Datenpfad und Kontrollpfad

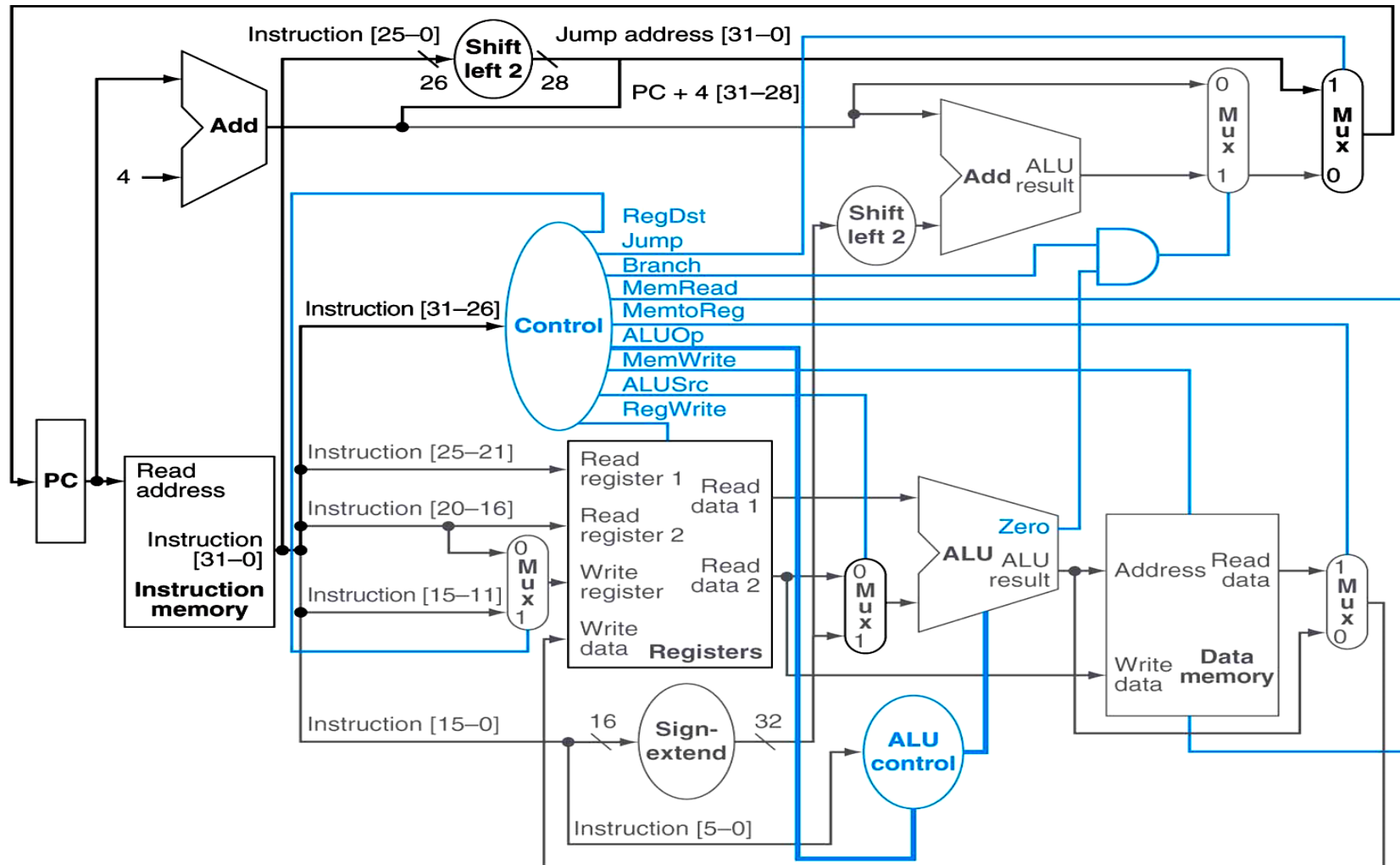Erweiterung mit der Instruktion jump (j):



Rechenleistung

- Der längste Pfad bestimmt die minimale Taktperiode.
 - Die lw-Instruktion dauert länger als alle anderen:
 - Instruction Fetch
 - Register Fetch
 - Execute on ALU
 - Memory Access
 - Register Write
- Aus technischen Gründen kann man die Taktperiode nicht dynamisch anpassen.
- Effizienzsteigerung durch **Pipelining**.

